

Uppgift 1. a)

b)

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi_2 = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 9 = 5175W$$

c) Alla strömmar ska summeras med riktning

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_1 + \bar{I}_{S1}$$

$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_2 + \bar{I}_{S1}$$

$$\bar{I}_{L3} = I_{S3}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{P_1}{U_1 \cos \varphi} = \frac{1500}{\frac{400}{\sqrt{3}} \cdot 1} = 6.5A$$

Last 1 resistiv, så U_1 och I_1 ligger i fas.

$$\arg U_1 = 0^\circ V, \quad \bar{I}_1 = 6.5e^{j0^\circ} A$$

$$\bar{I}_2 = \frac{36 \cdot 16}{\frac{400}{\sqrt{3}} \cdot 0.55} = 4.53A$$

Induktiv last ger att I_2 ligger vinkeln φ_2 efter spänningen U_2 .

$$\varphi_2 = \cos^{-1} 0.55 = 57^\circ$$

$$\arg U_2 = -120^\circ V$$

$$\bar{I}_2 = 4.53e^{-j177^\circ} A$$

Fasvinkeln för sågen är 34° , vilket leder till:

$$\bar{I}_{S,1} = 5e^{-34^\circ} A$$

$$\bar{I}_{S,2} = 5e^{-154^\circ} A$$

$$\bar{I}_{S,3} = 5e^{-274^\circ} A$$

Linjeströmmarna blir nu:

$$\bar{I}_{L1} = 6.5e^{j0^\circ} + 9e^{-j34^\circ} = 13.96 - j5.03 = 14.8e^{-j20^\circ} A$$

$$\bar{I}_{L2} = 4.53e^{-j177^\circ} + 9e^{-j154^\circ} = -12.61 - j4.19 = 13.3e^{-j162^\circ} A$$

$$\bar{I}_{L3} = 9e^{-j274^\circ} A$$

d) Eftersom sågen belastar nätet symmetriskt leder den inte till någon ström i nollan. Därför kan vi räkna ut I_N genom:

$$I_N = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 6.5e^{j0^\circ} + 4.53e^{-j177^\circ} = 1.97 - j0.24 = 1.99e^{-j7^\circ} A$$

e)

Uppgift 2.

a)

$$P_{F0} = 7.1 + 1.1 = 8.2kW$$

$$P_{FKM} = 9.8 + 2.4 = 12.2kW$$

b) Märkströmmen fås enligt

$$S_M = \sqrt{3} \cdot U_{1M} \cdot I_{1M} = \sqrt{3} \cdot U_{2M} \cdot I_{2M} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{1M} &= \frac{800 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3} = 46.2 A \\ I_{2M} &= \frac{800 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 400} = 1155 A \end{cases}$$

$$P_{FKM} = 3R_{2k}I_{2M}^2 \Rightarrow R_{2k} = \frac{P_{FKM}}{3I_{2M}^2} = \frac{12200}{3 \cdot 1155^2} = 3.05 m\Omega$$

$$U_{2k} = U_{1k} \frac{U_{2M}}{U_{1M}} = 380 \cdot \frac{400}{10000} = 15.2 V$$

$$Z_{2k} = \frac{U_{2k}}{\sqrt{3}I_{2k}} = /I_{2k} = I_{2M}/ = \frac{15.2}{\sqrt{3} \cdot 1155} = 7.6 m\Omega$$

$$X_{2k} = \sqrt{Z_{2k}^2 - R_{2k}^2} = \sqrt{0.0076^2 - 0.00305^2} = 6.96 m\Omega$$

Beräkna spänningsfallet:

$$\cos \varphi = 0.87 \Rightarrow \sin \varphi = 0.49$$

$$\frac{U_2}{\sqrt{3}} = \frac{U_{20}}{\sqrt{3}} - I_2(R_{2k} \cos \varphi + X_{2k} \sin \varphi) \Rightarrow$$

$$U_2 = 400 - \sqrt{3} \cdot 1155 \cdot (0.00305 \cdot 0.87 + 0.00696 \cdot 0.49) = 387.9 V$$

c)

$$Q_L = 800 \cdot 0.49 = 392 kVAr$$

$$Q_{ny} = 800 \cdot \sin(\cos^{-1} 0.95) = 250 kVAr$$

$$Q_{kond} = Q_{ny} - Q = - - 142 kVAr$$

$$Q_{kond} = -3 \left(\frac{U_h}{\sqrt{3}} \right)^2 \omega C = / \omega = 2\pi f / = -400 \cdot 2\pi \cdot 50 C \Rightarrow$$

$$C = \frac{-142000}{-400^2 \cdot 2\pi \cdot 50} = 2.8 mF$$

Uppgift 3. a) Shuntmagnetiserad likströmsmotor.

a) Lösning 1:

$$P_{ut} = M\omega = 36 \cdot \frac{900 \cdot 2\pi}{60} = 3393 W$$

$$P_{in} = U_a I_a + U_m \frac{U_m}{R_m} = 200 \cdot 18.3 + 200 \cdot \frac{200}{275} = 3805 W$$

$$\eta = \frac{P_{in}}{P_{ut}} = \frac{3393}{3805} = 0,89$$

Lösning 2:

$$E_a = 200 - 18.3 \cdot 0.7 - 2 = 185.2V$$

$$P_{ut} = E_a I_a = 185.2 \cdot 18.3 = 3389W$$

$$P_{in} = U_a I_a + U_m \frac{U_m}{R_m} = 200 \cdot 18.3 + 200 \cdot \frac{200}{275} = 3805W$$

$$\eta = \frac{P_{in}}{P_{ut}} = \frac{3393}{3805} = 0,89$$

b)

$$M_{II} = 36 \cdot 0.3 = 10.8Nm$$

$$E_{a,I} = U_{a,I} - U_b - R_a I_{a,I} = 185.2V$$

$$E_{a,I} = k_1 \phi n_I \Rightarrow k_1 \phi = \frac{E_{a,I}}{n_I} = \frac{185.2}{900} = 0.206$$

$$M_I = k_2 \phi I_{a,I} \Rightarrow k_a \phi = \frac{M_I}{I_{a,I}} = \frac{36}{18.3} = 1.97$$

$$I_{a,II} = \frac{M_{II}}{k_a \phi} = \frac{10.8}{1.97} = 5.48A$$

$$E_{a,II} = k_1 \phi n_{II} = U_{a,II} - U_b - R_a I_{a,II} \Rightarrow n_{II} = \frac{U_{a,II} - U_b - R_a I_{a,II}}{k_1 \phi} = \frac{200 - 2 - 0.7 \cdot 5.48}{0.206} = 943rpm$$

c) Tomgång innebär $M = 0$, vilket leder till $I_a = 0$.

$$n = \frac{U_a - U_b - R_a I_a}{k_1 \phi} = \frac{200 - 2 - 0,7 \cdot 0}{0.206} = 961rpm$$

Uppgift 4. a)

$$n_1 = \frac{120}{f} p$$

Poltal 6 ger $n_1 = 1000$. Därför har maskinen 6 poler. Eftersläpningen bkir

$$s = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

b)

$$P_1 = \frac{M\omega}{\eta} = \frac{154 \cdot 960 \cdot 2\pi 60}{0.89} = 17400W$$

$$I_L = \frac{P_1}{\sqrt{3}U \cos \varphi} = \frac{17400}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.82} = 30.7A$$

c)

$$P_{cu2} = s \frac{N\omega_2}{1-s} = 0.04 \cdot \frac{154 \cdot 1000 \frac{2\pi}{60}}{1-0.04} = W$$

d)

$$P_{F1} = P_1 - P_2 - P_{cu2} = 17400 - 154 \cdot 960 \frac{2\pi}{60} - 645 = 1270W$$

- e) I ett svagt nät påverkas spänningens nivå av hur hårt nätet lastas. Därför kommer spänningen att sjunka om maskinen lastas och strömmen genom kablarna ökar.
- f) Eftersom den matande spänningen minskar kommer motorens varvtal att minskas jämfört med det starka elnätet.

Uppgift 5. b)

$$\begin{aligned}
 U_L &= \frac{3}{T} \int_{\frac{T}{6}}^{\frac{T}{2}} u(t) dt = \frac{3\omega}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} u(t) dt = \frac{3\omega}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{u} \sin(\omega t) dt = \\
 &= \frac{3\omega}{2\pi} \hat{u} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{3}{2\pi} \hat{u} \left(-\cos(\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \\
 &= \frac{3}{2\pi} \cdot \frac{400}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2} \cdot (1 + 0.5) = 234V
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 U &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 dt} = \sqrt{\frac{3\hat{u}^2}{T} \int_{\frac{T}{6}}^{T/2} \sin^2(\omega t) dt} = \\
 &\left/ \sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \right/ = \\
 &= \sqrt{\frac{3\hat{u}^2}{2\pi} \omega \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{\omega}} \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\omega t)}{2} \right) dt} = \hat{u} \sqrt{\frac{3\omega}{2\pi} \left(\int_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{1}{2} dt - \int_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{\cos(2\omega t)}{2} dt \right)} = \\
 &= \hat{u} \sqrt{\frac{3\omega}{2\pi} \left(\left[\frac{t}{2} \right]_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} - \left[\frac{\sin(2\omega t)}{4\omega} \right]_{\frac{\pi}{3\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} \right)} = \hat{u} \sqrt{\frac{3\omega}{2\pi} \left(\frac{\pi}{2\omega} - \frac{\pi}{6\omega} - \frac{\sin(2\pi)}{4\omega} + \frac{\sin(\frac{2\pi}{3})}{4\omega} \right)} \\
 &= \hat{u} \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{4\pi} \right)} = \frac{400}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \cdot \sqrt{0.603} = 253.6V
 \end{aligned}$$