

Fö 1 - TMEI01 Elkraftteknik Trefassystemet

Christofer Sundström

20 januari 2019

Outline

- 1 Introduktion till Kursen
- 2 Repetition växelströmslära
- 3 Huvudspänning och fasspänning
- 4 Y- och D-koppling
- 5 Symmetrisk och osymmetrisk belastning
- 6 Beräkningsexempel

Introduktion till Kursen

- Kursledning
 - Christofer Sundström, examinator och föreläsare (christofer.sundstrom@liu.se, 013-281315)
 - Kristoffer Ekberg, lektionsassistent (kristoffer.ekberg@liu.se, 013-284630)
 - Pavel Anistratov, lektionsassistent (pavel.anistratov@liu.se, 013-282093)
- Kurshemsida
<http://www.fs.isy.liu.se/Edu/Courses/TMEI01>
 - Kursplanering, föreläsningar och lektioner
 - Formelblad (kan komma att uppdateras)
 - Gamla tentor
 - Labbar för nedladdning
 - Fortlöpande information
- Kursmaterial
 - **Bok:** Elkraftteknik av Franzén och Lundgren
 - **Labbar:** PM laddas ner från hemsidan och skrivs ut (helst i A4 format)

- Laborationer
 - 3 st laborationer
 - Laborationerna hålls i Tyristorn i B-Huset (Korridor C, ingång 25/27)
 - Teckningslistor medtages på Fö2, sedan på tavla i korridor C vid ingång 27.
 - Elsäkerhet under labbarna.
 - Nya säkerhetssladdar för året.
 - Läs igenom säkerhetsföreskrifter inför första laborationen.
- Svårigheter i kursen
 - Beteckningar !!!
 - Knöliga uttryck
 - Tumregler, olika approach beroende på situation
 - Tillämpar ellära, mekanik, matematik, (elektromagnetism)
 - ... men övning ger färdighet.
⇒ **Tips: Öva på lektionsuppgifterna.**
- Dela gärna upp er jämnt mellan lektionsgrupperna.

Studiebesök ABB Machine

Fredagen 22/2 erbjuds ett studiebesök på ABB Machines i Västerås. De utvecklar och producerar synkronmaskiner i storlekar 3-80MVA.

Programmet för studiebesöket i grova drag:

- Mekaniskt perspektiv på elmaskinen.
- Elektriskt perspektiv på elmaskinen.
- Två exempel på tillämpningar av maskinerna.
- verkstadsbesök där vi får se hur produktionen går till.
- HR kommer prata om vilka möjligheter som finns för nyexaminerade studenter på ABB

Tid för besöket ca 10.00-16.00. Avresa från Linköping med buss eller bil blir omkring 7.30 och hemkomst ca 18.30.

Senaste dag för anmälan är tisdag 12/2. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Anmälan genom att skicka ett e-post till christofer.sundstrom@liu.se.

Repetition växelströmslära: Introduktion till växelström

Tidsbaserat: Sinusformad spänning, olika skrivsätt

$$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega \cdot t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Effektivvärde: Det **kvadratiska medelvärdet** av en elektrisk storhet kallas effektivvärde

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) \cdot dt} = \dots = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Jämför med effekt för likström i resistans $P = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$. Vi medelvärdesbildar alltså något som är proportionellt mot effekt och alltså enkelt kan användas i effektberäkningar.


Notationsregler lik- och växelspänningsstorheter

För växelspanning används både U_0 och \hat{u} för att notera toppvärde. U däremot betyder effektivvärde av sinusformad storhet eller likströmstorhet.

Sinusformad ström och spänning:

$$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$
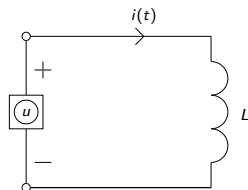
$$i(t) = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t - \underbrace{\varphi}_{\text{Fasvinkel}})$$



Samband mellan storheterna:

$$u(t) = \text{Faradays lag} = \frac{di(t)}{dt} \cdot L$$

$$U_0 \cdot \sin(\omega \cdot t) = I_0 L \cdot \frac{d \sin(\omega \cdot t - \varphi)}{dt} = \omega L I_0 \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi)$$

Slutsats: (Att använda vid definition av $j\omega$ -metoden)

① $U_0 = \omega L I_0$, (jämför gärna med ohms lag $U = R \cdot I$)

② $\sin(\omega \cdot t) = \cos(\omega \cdot t - \varphi) \Rightarrow \varphi = +\frac{\pi}{2}$ eller 90°

Strömmen kommer alltså 90° efter spänningen eftersom vi drar bort $\varphi = \frac{\pi}{2}$

Ersättningsregler:

$$u(t) = U_0 \sin(\omega \cdot t) \quad \rightarrow \quad \overbrace{\bar{U}}^{\text{Vektor}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot e^{j \cdot 0} = U \cdot e^{j \cdot 0}$$

$$i(t) = I_0 \sin(\omega \cdot t - \varphi) \quad \rightarrow \quad \bar{I} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot \varphi} = I \cdot e^{-j \cdot \varphi}$$

Kom ihåg från komplex-matte:

- $j^2 = -1 \Rightarrow \frac{1}{j} = -j$
- $e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)$
- $\bar{Z} = a + j \cdot b = \sqrt{a^2 + b^2} e^{j \cdot \varphi} = |\bar{Z}| e^{j \cdot \varphi}$
- $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ för positiva a (Annars $\pm 180^\circ$)
- U är effektivvärde
- \bar{U} eller ibland \mathbf{U} är en komplex vektor med längd U

Repetition växelströmslära: Definition $j\omega$ -metoden



Ohms lag: $\bar{U} = \bar{Z} \cdot \bar{I}$ med $\bar{Z} = R + j \cdot X$

Resistans: $R \Rightarrow \bar{Z} = R$

Induktans: $L \Rightarrow \bar{Z} = j\omega L$


Kapacitans: $C \Rightarrow \bar{Z} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$

Illustration visardiagram

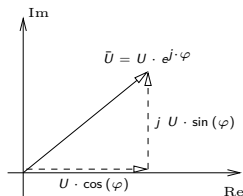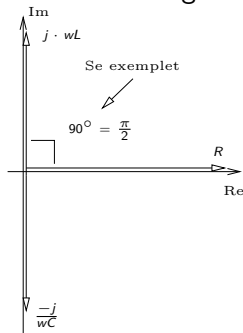

Repetition växelströmslära: Exempel

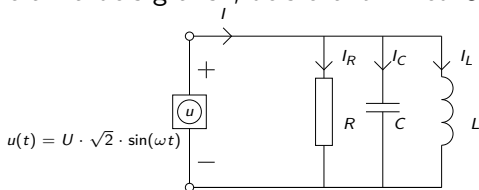Ex: Beräkna dels grafiskt, dels exakt \bar{I} med \bar{U} som referens:





Exakt:

$$\bar{U} = U \cdot e^{j0}$$


$$\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_C + \bar{I}_L = \frac{\bar{U}}{R} + \frac{\bar{U}}{1/j\omega C} + \frac{\bar{U}}{j\omega L} = U \left(\frac{1}{R} + j\omega C - \frac{j}{\omega L} \right)$$

Grafiskt:

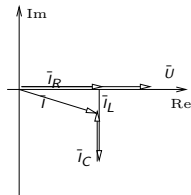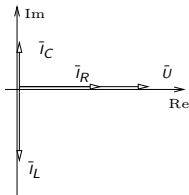

Repetition växelströmslära: Exempel - försmak av komplex effekt

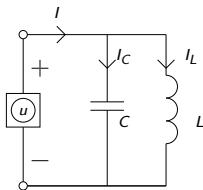Exempel på fall där $j\omega L$ och $\frac{1}{j\omega C}$ tar ut varandra.:



Antag att $\bar{I}_C = -\bar{I}_L$, dvs $\omega L = \frac{1}{\omega C}$. Då blir $\bar{I} = 0$ och $\bar{Z}_{\text{Tot}} = \frac{1}{j\omega C - \frac{j}{\omega L}} = \infty$. Samtidigt går en ström \bar{I}_C och \bar{I}_L mellan kapacitansen och induktansen fram och tillbaka, fram och tillbaka, tills kretsen bryts.

Reaktiv effekt


Vi säger att den Reaktiva effekten $Q_C = \frac{1}{\omega C} \cdot I_C^2 = -\omega L \cdot I_L^2 = -Q_L$ skapas i kapacitansen och förbrukas i induktansen.

3-fas växelström

3st växelspänningar med samma amplitud förskjutna 120° sinsemellan.

Fördelar:

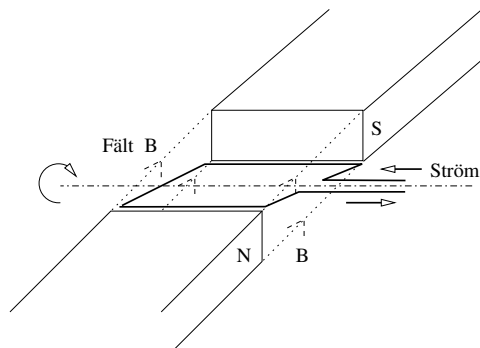- Spänningar och strömmar summerar till 0 vid symmetrisk belastning \Rightarrow behöver ingen återledare.
- En trefas-generator som lastas symmetriskt, dvs med lika stora laster på alla faser, ger ett statiskt (dvs icke-pulserande) lastmoment.



En slinga som roterar i ett magnetfält alstrar spänningen $e(t) = \hat{e} \sin(\omega t)$ V.


Tre slingor 120° förskjutna alstrar symmetrisk 3-fas växelspänning.

Lika amplitud ger **symmetrisk**
3-fas med fasspänningar:

$$u_1 = \hat{u}_1 \sin(\omega t)$$

$$u_2 = \hat{u}_2 \sin(\omega t - 120^\circ)$$
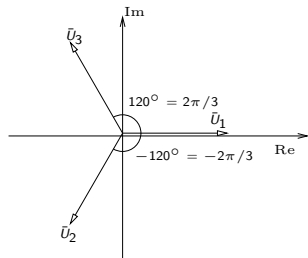
$$u_3 = \hat{u}_3 \sin(\omega t - 240^\circ)$$



Komplex notation

$$\bar{U}_1 = U_1 \cdot e^{j0}$$


$$\bar{U}_2 = U_2 \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\bar{U}_3 = U_3 \cdot e^{-j240^\circ}$$

Tips: (När det är jobbigt att slå på räknaren)

- $e^{j120^\circ} = \cos(120^\circ) + j \cdot \sin(120^\circ) = -\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $e^{-j120^\circ} = -\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
- 3-4-5 triangel: Om $\cos(\varphi) = 0.8$ så är $\sin(\varphi) = 0.6$ och tvärs om. ($\varphi = 36.9^\circ$)

Huvudspänning och fasspänning

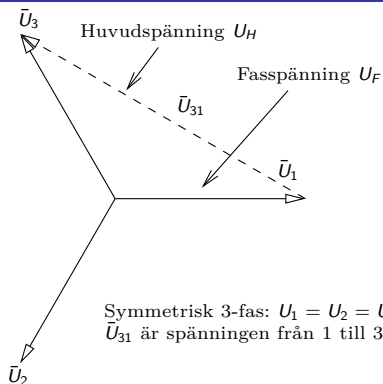

Huvud och fasspänning


$$U_H = \sqrt{3}U_F$$

$$\begin{aligned}\bar{U}_{31} &= \bar{U}_3 - \bar{U}_1 = U_F (e^{j120^\circ} - 1) = U_F \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) = U_F \left(-\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \\ &= U_F \sqrt{3} \underbrace{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right)}_{\text{Längden 1}} = U_F \sqrt{3} \cdot e^{-j210^\circ}\end{aligned}$$

$$\bar{U}_{12} = \bar{U}_1 - \bar{U}_2 = U_F \sqrt{3} e^{j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{23} = \bar{U}_2 - \bar{U}_3 = U_F \sqrt{3} e^{-j90^\circ}$$


Huvudspänning och fasspänning

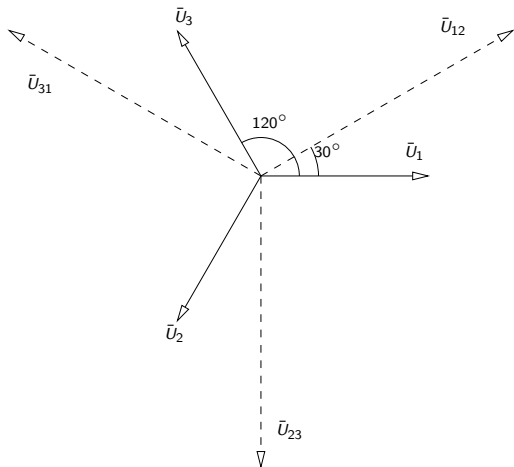


Beteckningar:

- 3-fas med nolledare betecknas U_H / U_F
Ex: 400/230
- Saknas nolledare kallas det $3 \times U_H$
Ex: 3x400
- Fasledarna kallas L_1, L_2, L_3 alt. R, S, T
- Nolledare betecknas N

Y-koppling: (Även stjärnkoppling)

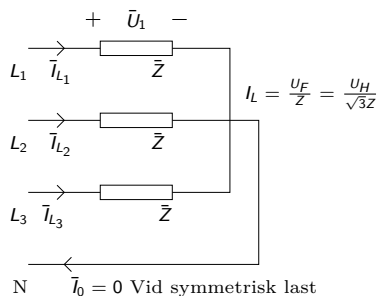


Alt. representation

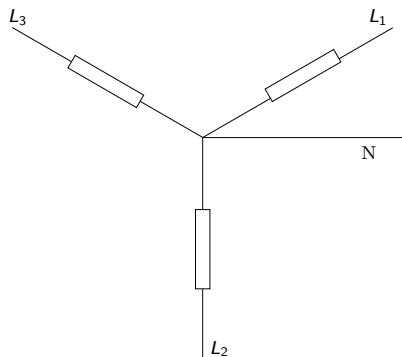

Vid Y-koppling ligger spänningen U_F över respektive last.
Strömmen genom lasten betecknas **linjeström**.

D-koppling: (Även triangel/delta)

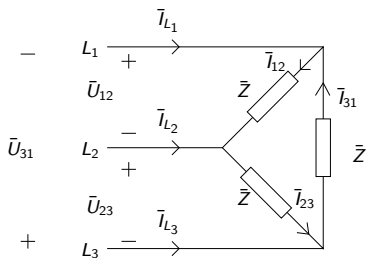

Notera

Spänningen över, och därmed strömmen genom, respektive last för en D-koppling är $\sqrt{3}$ ggr större än vid Y-koppling med samma komponenter. Därför utvecklas 3 ggr mer effekt (se t.ex. $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$)

Vid D-koppling ligger spänningen $U_H = \sqrt{3}U_F$ över respektive last. Strömmen genom lasten betecknas **fasström**.

- $I_{12} = I_{31} = I_{23} = I_F = I_{\Delta} \leftarrow$ Fasström
- $I_L =$ Linjeström
- $I_L = \sqrt{3}I_F = \sqrt{3}I_{\Delta} \leftarrow$ Räknas ut direkt alternativt från effektsamband

Y- och D-koppling: Härledning ekvivalens

Betrakta kretsschemat för Y- och D-kopplingarna

För Y-kopplingen har vi med U_1 som referens


$$\bar{I}_{L1,Y} = \frac{\bar{U}_1}{\bar{Z}} = \frac{U_F}{\bar{Z}}, \quad \bar{I}_{L2,Y} = \dots, \quad \bar{I}_{L3,Y} = \dots$$

Med \bar{U}_1 som referens får vi för D-kopplingen


$$\bar{I}_{12} = \frac{\bar{U}_{12}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{U}_1 - \bar{U}_2}{\bar{Z}} = \sqrt{3}U_F \cdot e^{j30^\circ} \frac{1}{\bar{Z}}$$

$$\bar{I}_{31} = \frac{\bar{U}_{31}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{U}_3 - \bar{U}_1}{\bar{Z}} = \sqrt{3}U_F \cdot e^{-j210^\circ} \frac{1}{\bar{Z}}$$
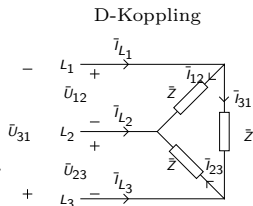
$$\bar{I}_{L1,\Delta} = \bar{I}_{12} - \bar{I}_{31} = \sqrt{3}U_F \cdot \underbrace{\left(e^{j30^\circ} - e^{-j210^\circ} \right)}_{\sqrt{3}} \frac{1}{\bar{Z}} = \frac{3U_F}{\bar{Z}}$$




Y-Koppling

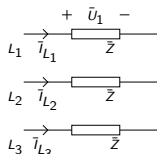

Slutsats: $I_{L_i,\Delta} = 3 \cdot I_{L_i,Y}$, dvs en D-kopplad last drar 3 ggr mer ström och effekt än en Y-kopplad. Strömmarna har samma fas.

Y- och D-koppling: Ekvivalens

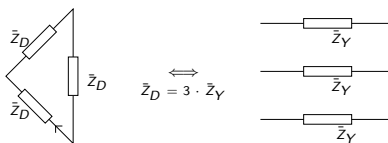Eftersom enda skillnaden mellan en Y-kopplad och D-kopplad last är att linjeströmmar vid D-koppling blir 3 ggr större än för Y-koppling så kan vi dra följande slutsats.




Ekvivalens mellan Y- och D-kopplingar

Vi kan alltid ersätta en Y-kopplad last med en D-kopplad ekvivalent last enligt formeln

$$\bar{Z}_D = 3 \cdot \bar{Z}_Y$$

Symmetrisk och osymmetrisk belastning

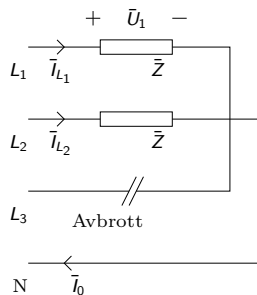

Vi osymmetrisk belastning blir
nollströmmen $I_N \neq 0$

Vid symmetrisk belastning blir $I_N = 0$.

Beräkningsexempel


Till ett 380/220 V, 50Hz nät anslutes följande: Mellan fas och nolledaren en resistans på 44Ω . Mellan fas 2 och nolledaren en spole med induktansen 0.0955 H och resistansen 40Ω . Mellan fas 3 och nolledaren en resistans på 30Ω och en kondensator med kapacitansen $79.6 \mu\text{F}$.

Uppgifter:

a) Beräkna linjeströmmarna

b) Rita linjeströmmarna i ett visardiagram och beräkna nollströmmen grafiskt

c) Beräkna nollströmmen analytiskt

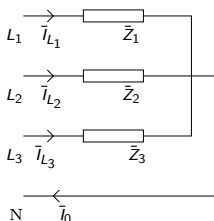

Beräkningsexempel

Givet:


- 380/220 → Trefas med nolledare
- $f = 50$ Hz
- $\bar{Z}_1 = 44$
- $\bar{Z}_2 = 40 + j \cdot \overbrace{2\pi \cdot 50 \cdot 0.0955}^{=30} = 50 (0.8 + j \cdot 0.6)$
- $\bar{Z}_3 = 30 - j \frac{1}{\omega C} \approx 30 - j \cdot 40 = 50 (0.6 - j \cdot 0.8)$

a) Beräkna linjeströmmarna

$$\bar{I}_{L,1} = \frac{\bar{U}_1}{\bar{Z}_1} = \frac{220 \cdot e^{j0}}{44} = 5 \text{ A}$$


$$\bar{I}_{L,2} = \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}_2} = \frac{220 \cdot e^{-j120^\circ}}{50 \cdot e^{j \cdot \arg(\bar{Z}_2)}} = 4.4 \cdot e^{-j120^\circ - j \cdot 36.9^\circ} \text{ A}$$
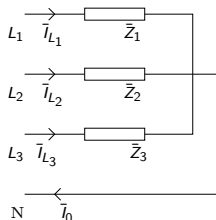
$$\bar{I}_{L,3} = \frac{\bar{U}_3}{\bar{Z}_3} = \frac{220 \cdot e^{-j240^\circ}}{50 \cdot e^{j \cdot \arg(\bar{Z}_3)}} = 4.4 \cdot e^{-j240^\circ + j \cdot 53.1^\circ} \text{ A}$$




Beräkningsexempel

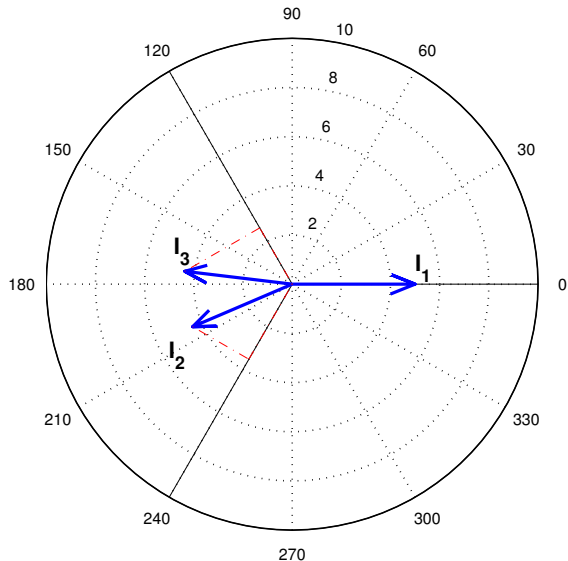b) Rita linjeströmmarna i ett visardiagram



b) forts.. Beräkna nollströmmen grafiskt

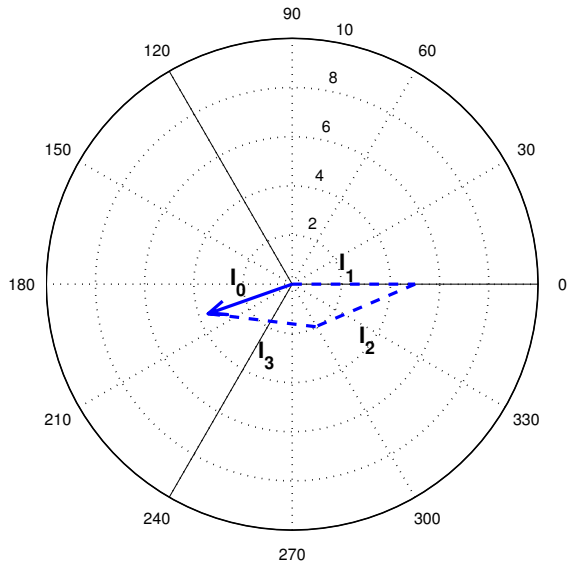

c) Beräkna nollströmmen analytisk

$$\begin{aligned}\bar{I}_0 &= \bar{I}_{L1} + \bar{I}_{L2} + \bar{I}_{L3} = I_{L1} \cdot e^{j0} + I_{L2} \cdot e^{-j156.9^\circ} + I_{L3} \cdot e^{-j186.9^\circ} = \\ &= 5 + 4.4 \cdot (\cos(-156.9^\circ) + j \cdot \sin(-156.9^\circ)) + \\ &\quad + 4.4 \cdot (\cos(-186.9^\circ) + j \cdot \sin(-186.9^\circ)) = \\ &= 5 - 4.05 - j \cdot 1.73 - 4.37 + j \cdot 0.53 = -3.4147 - j1.20 \implies\end{aligned}$$

$$I_0 = |\bar{I}_0| = \sqrt{Re^2 + Im^2} \approx 3.6 \text{ A}$$

$$arg(\bar{I}_0) = 180^\circ + arctan\left(\frac{-1.20}{-3.4147}\right) = 199.36^\circ$$

Jämför med den grafiska lösningen!